

2.3.3 Mesura de la resistència

R_{nominal}	Muntatge (a)				Muntatge (b)			
	V ()	I ()	R_{mesurada} ()	$\Delta R/R$ (%)	V ()	I ()	R_{mesurada} ()	$\Delta R/R$ (%)
1 Ω								
10 Ω								
100 Ω								
1 k Ω								
10 k Ω								
100 k Ω								
1 M Ω								
10 M Ω								

Gràfica: Valors nominals de les resistències en l'eix de les X amb els valors calculats de cada un dels mètodes en l'eix de les Y .

